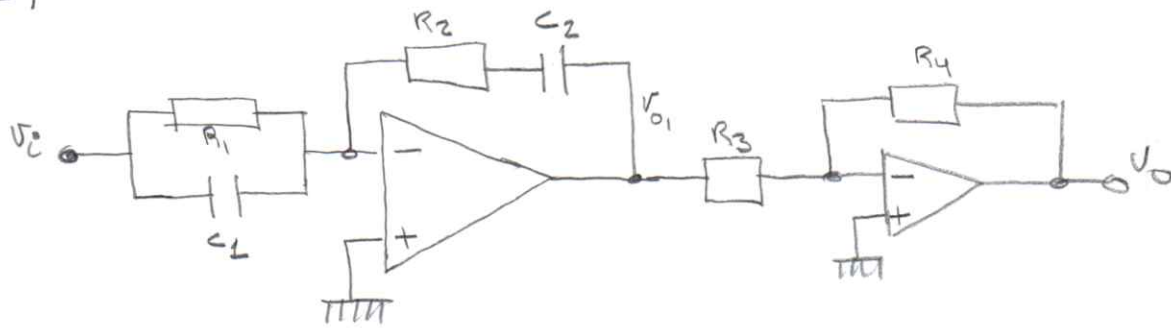


1e)



tensão num condensador

$$\frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt$$

$$\begin{cases} V_{01} = \frac{1}{C_2} \int_0^t i(t) dt + R_2 i(t) \\ i(t) = \frac{V_i}{R_1} + C_1 \frac{d}{dt} V_i(t) \end{cases} \quad \begin{cases} V_{01}(s) = \frac{1}{C_2} \frac{\dot{I}(s)}{s} + R_2 \dot{I}(s) \\ \dot{I}(s) = \frac{V_i(s)}{R_1} + C_1 s V_i(s) \end{cases}$$

$$V_{01}(s) = V_i(s) \left( \frac{1}{R_1 s C_2} + \frac{C_1 s}{s C_2} + \frac{R_2}{R_1} + R_2 C_1 s \right)$$

$$\frac{V_{01}(t)}{R_3} = - \frac{V_{02}(t)}{R_4}$$

$$\frac{V_{02}(s)}{V_i(s)} = - \frac{R_4}{R_3} \left( \frac{1}{R_1 s C_2} + \frac{C_1 s}{s C_2} + \frac{R_2}{R_1} + R_2 C_1 s \right)$$